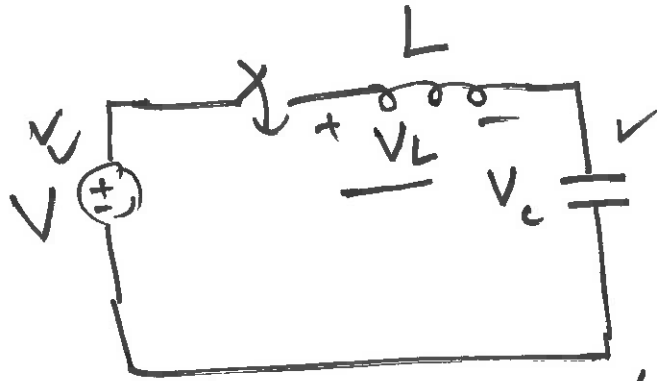


①

## LECTURE ②



$$V_L(0) = V(0) - V_C(0)$$

↓  
0

$$\underline{V_L(0) = V(0)}$$

$$L \frac{di(0)}{dt} = \underline{V(0)}$$

$$i'(0) = \boxed{\frac{di(0)}{dt} = \frac{V}{L}}$$

$$s^2 i(s) - \underbrace{si(0)}_{\downarrow 0} - \underbrace{i'(0)}_{\downarrow \frac{V}{L}} + \frac{i(s)}{LC} = 0$$

$$s^2 i(s) - \underbrace{\frac{V}{L}}_{\downarrow 0} + \frac{i(s)}{LC} = 0$$

$$s^2 i(s) + \frac{i(s)}{LC} = \frac{V}{L}$$

(2)

$$i(s) \left[ s^2 + \frac{1}{LC} \right] \bar{x} = \frac{V}{L}$$

$$i(s) = \frac{V}{L} \left( s^2 + \frac{1}{LC} \right)$$



$$= \frac{V}{L} \left( s^2 + \left( \frac{1}{\sqrt{LC}} \right)^2 \right) \frac{\sqrt{LC}}{\sqrt{LC}}$$

$$\boxed{\sin \omega t = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}}$$

$$i(s) \rightarrow = \frac{V}{\sqrt{LC}} \frac{\frac{1}{\sqrt{LC}}}{s^2 + \left( \frac{1}{\sqrt{LC}} \right)^2}$$

↓ time domain
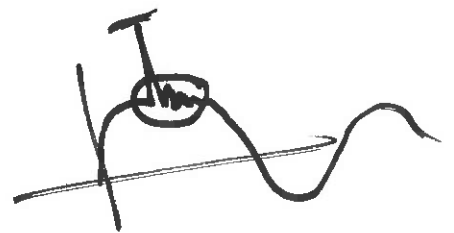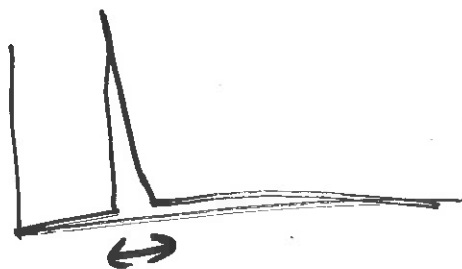
$$i(t) = \left( \frac{V}{\sqrt{LC}} \right) \sin \left( \frac{1}{\sqrt{LC}} \right) t$$



(3)

Equation (c)

$$V = L \frac{di}{dt} + V_c$$

$$i = C \frac{dV_c}{dt} \quad \text{--- (D)}$$

$$\frac{di}{dt} = C \frac{d^2 V_c}{dt^2} \quad \text{--- (E)}$$

$$\rightarrow L \frac{di}{dt} = V - V_c$$

$$\left( \frac{di}{dt} \right) = \frac{V}{L} - \frac{V_c}{L}$$

$$C \frac{d^2 V_c}{dt^2} = \frac{V}{L} - \frac{V_c}{L}$$

$$\underline{\omega_0} = \sqrt{\frac{1}{LC}} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\rightarrow \frac{d^2 V_c}{dt^2} = \frac{V}{LC} - \frac{V_c}{LC}$$

$$\frac{d^2 V_c}{dt^2} = \omega_0^2 V - \omega_0^2 V_c$$

# EXERCISE PAGE 11 - SLIDES

i) Peak voltage across Capacitor

$$V_p = \underline{V_{rms}} * \sqrt{2}$$

$$200kV = 2 * V_{input}$$

$$\underline{V_{input}} = \frac{200kV}{2} = 100kV$$

$$V_{input} \xrightarrow{(rms)} \frac{100k}{\sqrt{2}} = 70.7kV$$

b)

$$\underline{S} = P + iQ$$

$$\text{Apparent Power} = \text{Active Power} + iQ$$

Watt

VA

VA

$$X_s = \underline{0.2 \Omega = 2\pi f L}$$

$$L = \frac{0.2}{2\pi * f} = \frac{0.2}{2 * \pi * 50} =$$


$$\Rightarrow L = 6.4 * 10^{-4} H$$

$$f_0 = 400 \text{ Hz}$$

$$\frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 400 \text{ Hz}$$

$$C = \frac{1}{4\pi^2 \times \underbrace{400^2}_f \times \frac{6.4 \times 10^{-4}}{L}} = 2.5 \times 10^{-4} \text{ F}$$
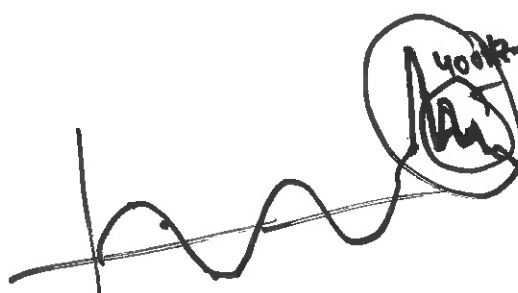
$$S_c = \frac{V^2}{X_c} = (70.7 \times 1000)^2 \times 2\pi f \times C$$




$$= (70.7 \times 1000)^2 \times 2 \times \pi \times 50 \times 2.5 \times 10^{-4}$$


$$S_c = 392.6 \text{ MVAr}$$

$$\text{Surge Impedance} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \sqrt{\frac{6.4 \times 10^{-4}}{2.5 \times 10^{-4}}}$$

$$= 1.6 \Omega$$

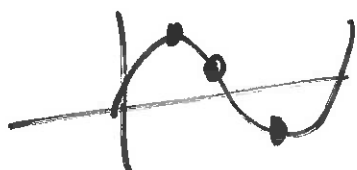

(6)

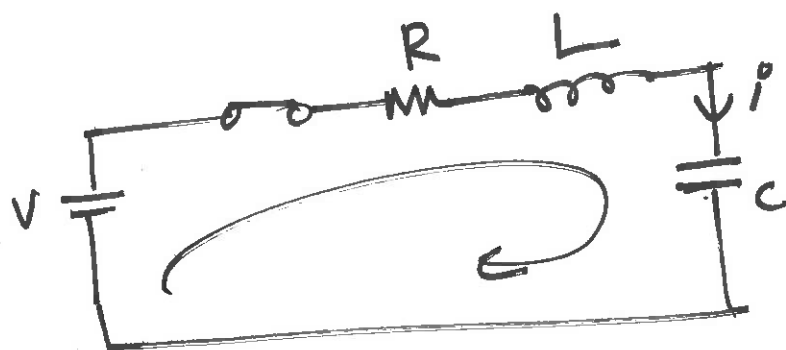

$$V = Ri + L \frac{di}{dt} + V_c \quad \text{--- I}$$

$$i = C \frac{dv}{dt} \quad \text{--- J}$$

differentiating J

$$\frac{di}{dt} = C \frac{d^2v}{dt^2} \quad \text{--- K}$$

$$\rightarrow L \frac{di}{dt} = V - Ri - V_c$$

$$\frac{di}{dt} = \frac{V}{L} - \frac{Ri}{L} - \frac{V_c}{L}$$

From K

$$\frac{d^2v}{dt^2} = \frac{V}{LC} - \frac{Ri}{LC} - \frac{V_c}{LC}$$

Star      delta

3  $\phi$

415-V

50 Hz

$V_{L-L}$

$V_{LL}$

↓ peak or rms

$$V_{\text{phase}} = \frac{415}{\sqrt{3}} = 239 \text{ V}_{\text{rms}}$$

$$V_{\text{phase}} = 239 * \sqrt{2} \text{ V}_{\text{peak}}$$

